



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР**

# **ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ**

**МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ КРУТИЗНЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
И ТОКОВ ЭЛЕКТРОДОВ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ**

**ГОСТ 19438.13—75**

**Издание официальное**

Цена 4 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР**

**Москва**

## ЛАМПЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ МАЛОМОЩНЫЕ

Методы измерения крутизны преобразования и токов электродов в преобразовательном режиме

Low-power electronic tubes and valves.  
Methods of measurement of conversion  
transconductance and electrode currents  
under conversion conditions

ГОСТ  
19438.13—75

Взамен  
ГОСТ 8526—64

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР  
т 29 сентября 1975 г. № 2525 срок действия установлен

с 01.01. 77

до 01.01. 82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на приемно-усилительные и генераторные лампы мощностью, рассеиваемой анодом, до 25 Вт и устанавливает методы измерения крутизны преобразования:

- метод двух частот при двухсеточном преобразовании;
- метод двух частот при односеточном преобразовании;
- метод нулевой частоты

и метод измерения токов электродов в преобразовательном режиме.

Стандарт полностью соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 219—64.

Стандарт соответствует Публикации 151—12 МЭК в части, касающейся метода измерения крутизны преобразования.

### 1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Измерительные установки, а также общие правила измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ 8089—71.

1.2. Измерения должны проводиться в условиях и режимах, установленных в стандартах на лампы конкретных типов\*.

\* Здесь и далее при отсутствии стандартов на лампы конкретных типов нормы и требования указывают в технической документации утвержденной в установленном порядке.

1.3. Относительная погрешность измерения крутизны преобразования на измерительных установках при вероятности  $P^* = 0,95$  должна быть в пределах:

$\pm 20\%$  — при измерении методами двух частот (при одно- и двухсеточном преобразовании;

$\pm 15\%$  — при измерении методом нулевой частоты.

Относительная погрешность измерения токов электродов в преобразовательном режиме на испытательных установках при вероятности  $P^* = 0,95$  должна быть:

$\pm 5\%$  — при измерении токов более 0,3 мА;

$\pm 10\%$  — при измерении токов до 300 мкА.

## 2. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ КРУТИЗНЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Крутизну преобразования определяют как отношение эффективного значения составляющей тока анода промежуточной частоты  $f_n = f_r - f_c$  к эффективному значению переменного напряжения сигнальной сетки частоты  $f_c$  при заданном эффективном переменном напряжении гетеродинной сетки частоты  $f_r$ .

2.2. Метод двух частот при двухсеточном преобразовании.

2.2.1. Согласно этому методу к сигнальной сетке испытываемой лампы подводят напряжение частоты  $f_c$ , а к гетеродинной сетке — частоты  $f_r$ . Составляющая тока анода промежуточной частоты  $f_n = f_r - f_c$  создает на анодной нагрузке испытываемой лампы падение напряжения, которое измеряется измерительным устройством ИУ, настроенным на частоту  $f_n$ .

2.2.2. А п п а р а т у р а

2.2.2.1. Электрическая схема для измерения крутизны преобразования по методу двух частот при двухсеточном преобразовании должна соответствовать указанной на черт. 1 (в качестве примера приведена электрическая схема для измерения крутизны преобразования гептода).

2.2.2.2. Генераторы гармонических сигналов  $G1$  и  $G2$  должны иметь внутреннее сопротивление не более 500 Ом.

2.2.2.3. Входное сопротивление  $Z_a$  измерительного устройства ИУ должно быть не более 1% внутреннего сопротивления испытываемой лампы на промежуточной частоте  $f_n = f_r - f_c$ . Частотная характеристика усилителя измерительного устройства должна обеспечивать такую степень подавления частот гетеродина  $f_r$  (с учетом их нестабильности) и комбинационных частот, чтобы вносимая погрешность измерения не превышала 1%.

2.2.2.4. Емкости конденсаторов  $C1$  и  $C2$  в микрофарадах должны удовлетворять условиям:


$$C_1 > \frac{5}{f_c \cdot R_1}, \quad (1)$$

$$C_2 \geq \frac{5}{f_r R_2}, \quad (2)$$

где  $f_c, f_r$  — частоты генераторов  $\Gamma 1$  и  $\Gamma 2$ , Гц;

$R_1$  — сопротивление резистора  $0,1 \text{ МОм} \pm 20\%$ ;

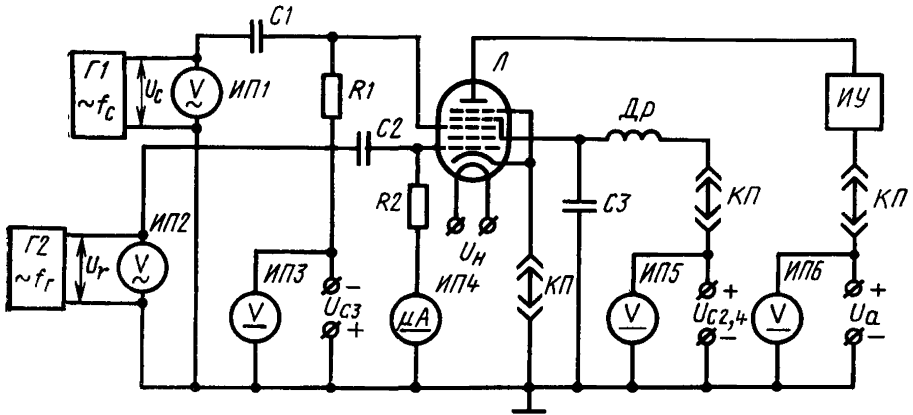$R_2$  — сопротивление резистора, значение которого в МОм должно соответствовать установленному в стандартах на лампы конкретных типов. Допускаемое отклонение сопротивления резистора должно быть в пределах  $\pm 5\%$ .



$\Gamma 1, \Gamma 2$  — генераторы гармонических сигналов;  $ИП 1, ИП 2$  — вольтметры переменного тока с характеристиками, позволяющими измерять эффективное значение напряжения соответствующей частоты;  $ИП 3, ИП 5, ИП 6$  — вольтметры постоянного тока;  $ИП 4$  — микроамперметр постоянного тока;  $R 1, R 2$  — резисторы;  $C 1, C 2, C 3$  — конденсаторы;  $Др$  — высокочастотный дроссель с индуктивностью не менее  $5 \text{ мГн}$ ;  $КП$  — разрывы цепей электродов для включения приборов;  $ИУ$  — измерительное устройство;  $Л$  — испытываемая лампа.

Черт. 1

2.2.2.5. Емкость конденсатора  $C 3$  должна быть такой, чтобы емкостное сопротивление конденсатора не превышало 5% суммарного сопротивления по постоянному току дросселя  $Др$  и источников питания экранирующей (второй сетки).

2.2.3. Подготовка и проведение измерения

2.2.3.1. После предварительного прогрева лампы, если это предусмотрено в стандартах на лампы конкретных типов и установления ее на измерительную позицию, устанавливают заданный электрический режим измерения.

2.2.3.2. Значение эффективного напряжения  $U_c$  не должно превышать:

1 В — при измерении крутизны преобразования до  $0,03 \text{ мА/В}$ ;  
 $0,35 \text{ В}$  — при измерении крутизны преобразования св.  $0,03$  до  $0,1 \text{ мА/В}$ ;

0,1 В — при измерении крутизны преобразования св. 0,1 мА/В. Это значение эффективного напряжения указывается в стандартах на лампы конкретных типов.

2.2.3.3. По ИУ производят отсчет значения эффективного напряжения промежуточной частоты.

Если ИУ проградуировано в единицах крутизны преобразования, то проводят отсчет значения крутизны преобразования.

## 2.2.4. Обработка результатов

2.2.4.1. Крутизну преобразования  $S_{\text{прб}}$  в мА/В вычисляют по формуле

$$S_{\text{прб}} = \frac{U_{\text{прб}}}{Z_a U_c}, \quad (3)$$

где  $U_{\text{прб}}$  — значение эффективного напряжения, измеренное ИУ, В;

$Z_a$  — входное сопротивление ИУ на промежуточной частоте  $f_n$ , кОм;

$U_c$  — значение эффективного напряжения частоты, измеренное вольтметром ИП1, В.

2.3. Метод двух частот (при односеточном преобразовании)

2.3.1. Согласно этому методу на сетку испытываемой лампы подают напряжения частот  $f_c$  и  $f_r$ . Составляющая тока анода промежуточной частоты  $f_n = f_r - f_c$  создает на анодной нагрузке испытываемой лампы падение напряжения, которое измеряется ИУ, настроенным на частоту  $f_n$ .

## 2.3.2. Аппаратура

2.3.2.1. Электрическая схема измерения крутизны преобразования по методу двух частот при односеточном преобразовании должна соответствовать указанной на черт. 2 (в качестве примера приведена электрическая схема измерения крутизны преобразования пентода).

2.3.2.2. Требования к генераторам Г1 и Г2 должны соответствовать требованиям п. 2.2.2.2. Генераторы могут быть включены как параллельно, так и последовательно. Внутренние сопротивления генераторов при параллельном включении не должны отличаться друг от друга более чем на 5%.

2.3.2.3. Требования к ИУ должны соответствовать требованиям п. 2.2.2.3.; требования к конденсатору С2 и дросселю Др — требованиям п. 2.2.2.5.


2.3.2.4. Емкость конденсатора С1 в микрофарадах должна удовлетворять условию

$$C_1 \geq \frac{5}{f_c R R_1}, \quad (4)$$

где  $f_c$  — частота генератора Г1, Гц;

$R_1$  — сопротивление резистора, значение которого в МОм дол-

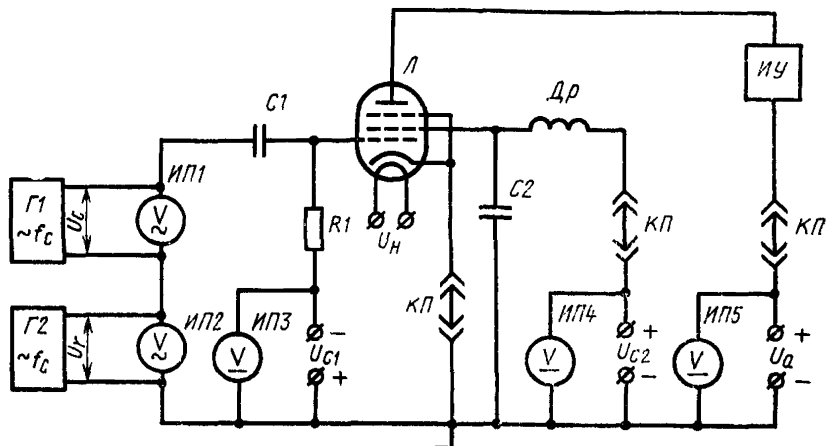жно быть задано в стандартах на лампы конкретных типов. Допускаемое отклонение сопротивления резистора должно быть в пределах  $\pm 5\%$ .



*Г1, Г2*—генераторы гармонических сигналов; *ИП1, ИП2*—селективные вольтметры переменного тока с характеристиками, позволяющими измерять эффективное значение напряжения соответствующей частоты; *ИП3, ИП4, ИП5*—вольтметры постоянного тока; *R1*—резистор; *C1, C2*—конденсаторы; *Др*—высокочастотный дроссель; *КП*—разрывы цепей электродов для включения приборов; *ИУ*—измерительное устройство; *Л*—испытуемая лампа.

Черт. 2

### 2.3.3. Подготовка и проведение измерения

2.3.3.1. После предварительного прогрева лампы, если это предусмотрено в стандартах на лампы конкретных типов, и установления ее на измерительную позицию, устанавливают заданный электрический режим измерения.

Подачу и установление переменного напряжения проводят в следующем порядке: сначала напряжение сигнальной сетки, а затем гетеродинной сетки.

2.3.3.2. Значение эффективного напряжения  $U_c$  выбирается согласно п. 2.2.3.2.

2.3.3.3. По *ИУ* проводят отсчет значений эффективного напряжения промежуточной частоты.

Если *ИУ* проградуировано в единицах крутизны преобразования, то проводят отсчет значения крутизны преобразования.

### 2.3.4. Обработка результатов измерения

2.3.4.1. Обработку результатов проводят согласно п. 2.2.4.

## 2.4. Метод нулевой частоты

2.4.1. Согласно этому методу к сигнальной и гетеродинной сеткам испытываемой лампы подводят переменное напряжение одинаковой частоты и фазы, с последующим изменением фазы на сигнальной сетке на  $180^\circ$ . Составляющая тока анода промежуточной

частоты в этом случае является приращением постоянной составляющей.

2.4.2. Крутизну преобразования определяют как отношение разности постоянных составляющих тока анода, получающуюся при изменении фазы переменного напряжения сигнальной сетки на  $180^\circ$  относительно фазы переменного напряжения гетеродинной сетки, к удвоенной амплитуде напряжения сигнальной сетки.


### 2.4.3. Аппаратура

2.4.3.1. Электрическая схема измерения крутизны преобразования по методу нулевой частоты должна соответствовать указанной на черт. 3 (в качестве примера приведена электрическая схема измерения крутизны преобразования тептода).

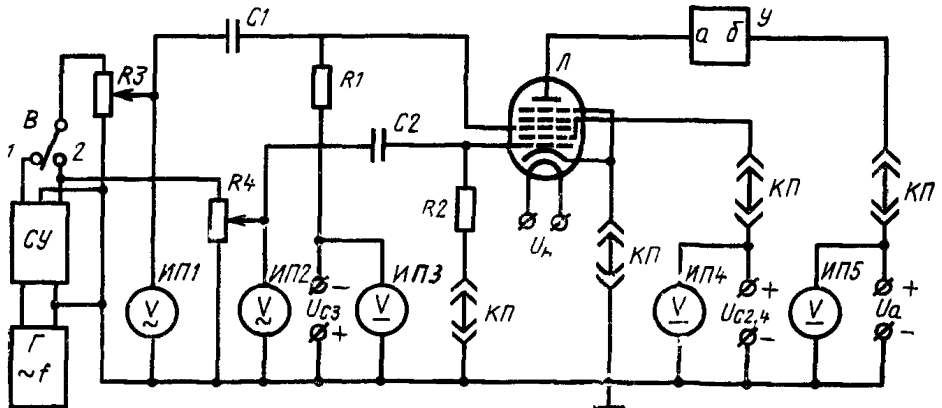2.4.3.2. Переменное напряжение с фиксированной частотой в диапазоне от 50 до 1500 Гц подают от генератора гармонических сигналов  $\Gamma$  через симметрирующее устройство  $СУ$  и через переключатель фазы напряжения сигнальной сетки  $B$  на сигнальную и гетеродинную сетки. На выходе симметрирующего устройства асимметрия переменного напряжения не должна превышать 1%, коэффициент гармоник не должен превышать 2%.

Частота переключения автоматического переключателя фазы должна быть кратна частоте генератора, но не менее 10 Гц.

При наличии у генератора симметричного выхода, обеспечивающего указанные выше требования, симметрирующее устройство из схемы исключается.



$\Gamma$ —генератор гармонических сигналов;  $СУ$ —симметрирующее устройство;  $ИП1, ИП2$ —вольтметры переменного тока;  $ИП3, ИП4, ИП5$ —вольтметры постоянного тока;  $R1, R2$ —резисторы;  $R3, R4$ —регулирующие резисторы, значения сопротивлений которых не должно превышать 500 Ом;  $C1, C2$ —конденсаторы;  $У$ —устройство для измерения разности токов по рекомендуемому приложению 1;  $КП$ —разрывы цепей электродов для включения приборов;  $Л$ —испытываемая лампа;  $B$ —переключатель

2.4.3.3. Емкости конденсатора  $C_1$  и  $C_2$ , в мкФ, должны удовлетворять условиям;

$$C_1 \geq \frac{5}{f \cdot R_1}, \quad (5)$$

$$C_2 \geq \frac{5}{f \cdot R_2}, \quad (6)$$

где  $f$  — частота генератора, Гц;

$R_1$  — сопротивление резистора, значение которого  $0,1 \text{ МОм} \pm 20\%$ ;

$R_2$  — сопротивление резистора, значение которого должно быть задано в стандартах на лампы конкретных типов, в МОм.

Допускаемое отклонение сопротивления резистора должно быть в пределах  $\pm 5\%$ .

2.4.3.4. Пример схемы автоматического устройства для измерения крутизны преобразования по методу нулевой частоты приведено в рекомендуемом приложении 2.

В качестве неавтоматизированного устройства  $У$  может быть применен измерительный прибор для измерения тока анода.

2.4.4. Подготовка и проведение измерения

2.4.4.1. После предварительного прогрева лампы, если это предусмотрено в стандартах на лампы конкретных типов и установления ее на измерительную позицию устанавливают заданный электрический режим измерения.

2.4.4.2. Значение эффективного напряжения  $U_c$  выбирается согласно п. 2.2.3.2.

2.4.4.3. Сначала на сигнальной сетке устанавливают фазу напряжения, сдвинутую на  $180^\circ$  относительно фазы напряжения на гетеродинной сетке и измеряют по прибору ток анода  $I_1$ , а затем меняют фазу напряжения на сигнальной сетке и снова измеряют по прибору ток анода  $I_2$ .

Допускается вместо измерения токов  $I_1$  и  $I_2$  проводить измерение разности постоянных составляющих тока анода

$$\Delta I = I_2 - I_1.$$

2.4.5. Обработка результатов измерения

2.4.5.1. Крутизну преобразования  $S_{\text{прб}}$ , в мА/В вычисляют по формуле

$$S_{\text{прб}} = \frac{I_2 - I_1}{2 \sqrt{2} U_c} = \frac{\Delta I}{2 \sqrt{2} U_c}, \quad (7)$$

где  $I_2$  — постоянная составляющая тока анода испытываемой лампы при совпадении фаз напряжений на сигнальной и гетеродинной сетке, мА;

$I_1$  — постоянная составляющая тока анода испытываемой лампы при разности фаз, равной  $180^\circ$  на сигнальной и гетеродинной сетке, мА;

$U_c$  — заданное значение эффективного напряжения сигнальной сетки, устанавливаемое по вольтметру ИПП, В.



### 3. ИЗМЕРЕНИЕ ТОКОВ ЭЛЕКТРОДОВ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

3.1. Токи электродов в преобразовательном режиме определяют как средние значения токов электродов испытываемой лампы при наличии переменного напряжения гетеродинной сетки, эффективное значение которого равно заданному в стандартах на лампы конкретных типов.


3.2. Токи электродов в преобразовательном режиме измеряют при помощи установок, предназначенных для измерения крутизны преобразования, электрические схемы которых приведены на черт. 1—3.

Для измерения токов электродов в разрывы цепей электродов, отмеченные буквами КП на черт. 1—3, включаются приборы (измерители, индикаторы норм) средних значений токов. В случае полного сопротивления приборов, приводящего к падению напряжения на них более 1% напряжения питания, они должны быть зашунтированы конденсаторами.

---

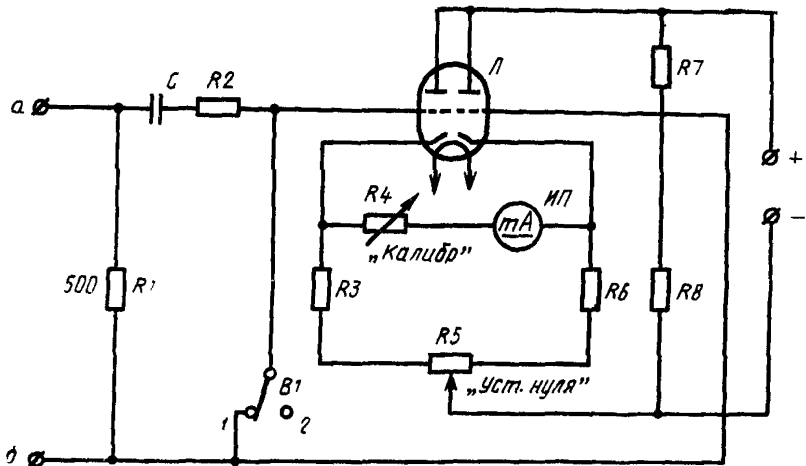ПРИМЕР УСТРОЙСТВА  $\mathcal{U}$  ДЛЯ ОТСЧЕТА РАЗНОСТИ ПОСТОЯННЫХ  
СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКА АНОДА  $\Delta I$ 

На чертеже приведена схема устройства  $\mathcal{U}$  для отсчета разности постоянных составляющих тока анода испытываемой лампы, предназначенного для использования в схеме измерения крутизны преобразования методом нулевой частоты.



Устройство представляет собой запоминающий ламповый милливольтметр с входным сопротивлением 500 Ом, подключаемый к клеммам  $a, б$  (черт. 3), переключатель  $B_1$  должен быть заблокирован с переключателем  $B$  (черт. 3).


В положении 1 переключателя  $B_1$  конденсатор  $C$  заряжается до напряжения, равного падению напряжения на сопротивлении 500 Ом за счет тока анода испытываемой лампы, соответствующего одвинутой на  $180^\circ$  относительно фазы напряжения гетеродинной сетки фазы напряжения сигнальной сетки. Перемещением движка потенциометра «Уст. нуля» устанавливают стрелку индикатора  $\text{ИП}$  на нуль.

Затем переводят переключатели  $B_1$  и  $B$  в положение 2, при этом фазы напряжений сигнальной и гетеродинной сеток совпадают. Потенциал сетки левого триода лампы сохраняет прежнее значение, а потенциал сетки правого триода определяется новым значением падения напряжения на сопротивлении 500 Ом. Отклонение стрелки индикатора пропорционально разности значений тока анода испытываемой лампы.

Шкала индикатора  $\text{ИП}$  может быть проградуирована в единицах крутизны преобразования.

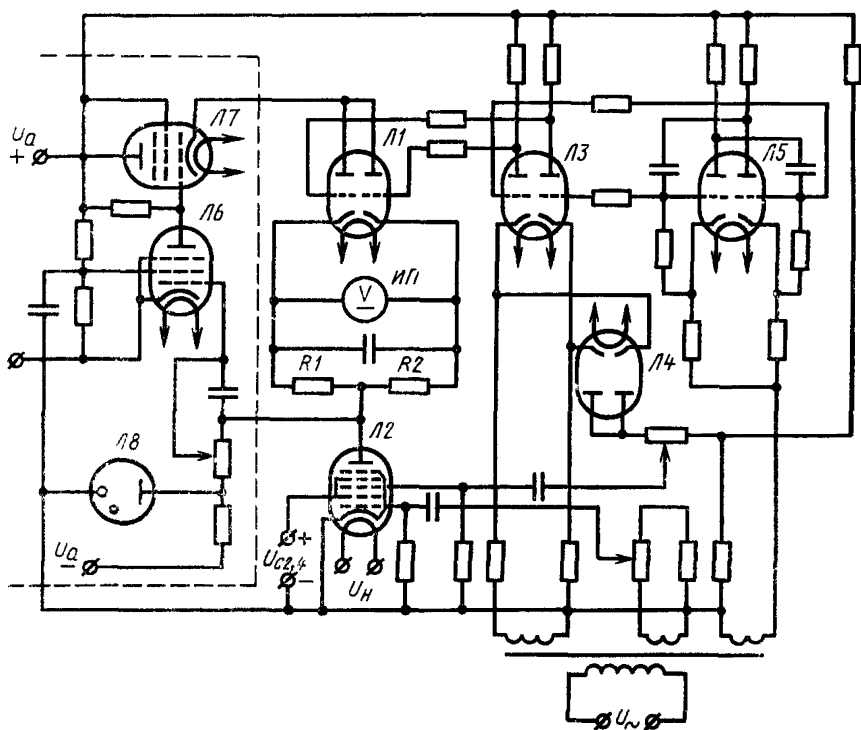ПРИМЕР АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ  
КРУТИЗНЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПО МЕТОДУ НУЛЕВОЙ ЧАСТОТЫ

На чертеже приведено автоматически действующее устройство для измерения крутизны преобразования по методу нулевой частоты.



В устройстве использованы электронные реле для переключателя фазы напряжения сигнальной сетки и производится непосредственный отсчет разности постоянных составляющих тока анода испытываемой лампы.

Управляющий двумя реле мультивибратор, собранный на лампе Л5 и работающий с частотой  $\omega/2$ , синхронизируется подводимым переменным напряжением частотой  $\omega$ . Реле, собранное на лампах Л3 и Л4, переключает фазу напряжения сигнальной сетки испытываемой лампы Л2. С этим реле непосредственно связано реле, которое работает на лампе Л1 и выполняет функцию переключателя направления тока в симметричном шунте R1 и R2 прибора ИП.

Питание цепи анода испытываемой лампы осуществляется от электронного стабилизатора напряжения, собранного на лампах Л6, Л7 и Л8 (на чертеже выделены пунктиром).

**Изменение № 1 ГОСТ 19438.13—75 Лампы электронные маломощные. Методы измерения крутизны преобразования и токов электродов в преобразовательном режиме**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.09.86 № 2596 срок введения установлен**

**с 01.01.87**

Вводная часть. Пятый абзац исключить.

Пункт 1.1, Заменить ссылку: ГОСТ 8089—71 на ГОСТ 19438.0—80.

(ИУС № 11 1986 г.)

ГОСТ 19438.13-75 Э 29.

Срок введения изменений 01.01.84.

Тех. проверки 1985г.

Постановлением Госстандарта от  
05.09.86 № 2596 срок действия  
продлен до 01.01.92  
1. Изд. № 11, 1986г.

ГОСТ 19438.13-75 Э 29.

с 01.07.88 отменяется.

Переведен в ОСТ 11 0536.13-88  
1. Изд. № 7, 1988г.

Редактор Н. Б. Жуковская  
Технический редактор В. Ю. Смирнова  
Корректор А. В. Прокофьева

Сдано в набор 15.10.75 Подп. в печ. 09.12.75 0,75 п. л. Тир. 8000 Цена 4 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., 3  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256, Зак. 2302